Lycée César Baggio | Term STI2D SIN | **Évaluation**

Sujet A — Conversion analogique-numérique

Durée : 30 min **Compétences :** 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a · CO7.3-SIN1

- Durée : 30 minutes. Calculatrice autorisée. Répondre directement sur le sujet.
- Donner les résultats avec leur unité ; 3 chiffres significatifs suffisent.

Document enseignant — corrigé et barème

Note enseignant

Mise en œuvre (vendredi 13 novembre, reportée deux fois à cause du blocus) : sujet **A** pour TSTI2D1 (12 h), sujet **B** pour l'heure commune TSTI2D2 + TSTI2D3 (13 h). Révisions faites la semaine du 2 novembre : échauffements et calculs de la séance « lampadaire » (D1, D3), échauffement de la séance « parking connecté » (heure commune), partie A du TP lampadaire (D2). Les deux sujets ont la même structure et le même barème ; les valeurs changent, ce qui neutralise la transmission des réponses entre les deux heures.

Convention : quantum $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$ et code N = partie entière de $\dfrac{V_{in}}{q}$, comme dans la documentation Arduino. Si le cours a utilisé $2^n - 1$, les résultats diffèrent de moins de 0,5 % : accepter les deux conventions si elles sont appliquées de façon cohérente.

Contenus évalués (BO 2.4.2 / 5.3.1) : grandeur d'entrée, grandeur de sortie, caractéristique de transfert, nombre de bits, résolution, quantum, valeur pleine échelle.

Partie 1 — Vocabulaire

Question 1 (3 pts)

Cocher la bonne réponse.

a) Le quantum d'un CAN est…

- ☐ le nombre de bits du convertisseur
- ☑ **la plus petite variation de la tension d'entrée qui fait changer le code de sortie**
- ☐ la tension d'entrée maximale

b) Un CAN de n bits peut fournir…

- ☑ **2^n codes différents**
- ☐ n codes différents
- ☐ $2 \times n$ codes différents

c) La grandeur de sortie d'un CAN est…

- ☐ une tension
- ☐ un courant
- ☑ **un nombre binaire (code numérique)**

Corrigé :

1 point par bonne réponse. Quantum : plus petite variation qui change le code ; 2^n codes ; sortie = nombre binaire.

Partie 2 — Calculs

Question 2 (4 pts)

Un CAN de **8 bits** a une pleine échelle de **5 V**.

a) Combien de codes différents peut-il fournir ? Quelles sont la plus petite et la plus grande valeur du code N ?

b) Calculer son quantum q, en mV.

Corrigé :

a) $2^8 = 256$ codes, de $N = 0$ à $N = 255$. (2 pt)

b) $q = \dfrac{\text{PE}}{2^n} = \dfrac{5}{256} \approx 19{,}5\ \text{mV}$ (valeur exacte 19,53 mV). (2 pt)

Question 3 (4 pts)

La tension d'entrée vaut $V_{in} = 2{,}0\ \text{V}$.

a) Calculer le code N fourni par le CAN de la question 2.

b) Écrire ce code en binaire sur 8 bits, puis en hexadécimal.

Corrigé :

a) $N = \dfrac{V_{in}}{q} = \dfrac{2{,}0}{0{,}019\,53} \approx 102{,}4$, donc $N = 102$ (partie entière). (2 pt)

b) $102 = 64 + 32 + 4 + 2$ → `0110 0110` → `0x66`. (1 pt binaire, 1 pt hexadécimal)

Question 4 (3 pts)

Le CAN fournit le code N = `0xC8`. Convertir ce code en décimal, puis calculer la tension d'entrée correspondante (valeur approchée).

Corrigé :


`0xC8` $= 12 \times 16 + 8 = 200$. (1 pt)

$V_{in} \approx N \times q = 200 \times 19{,}53\ \text{mV} \approx 3{,}91\ \text{V}$. (2 pt)

Partie 3 — Caractéristique de transfert

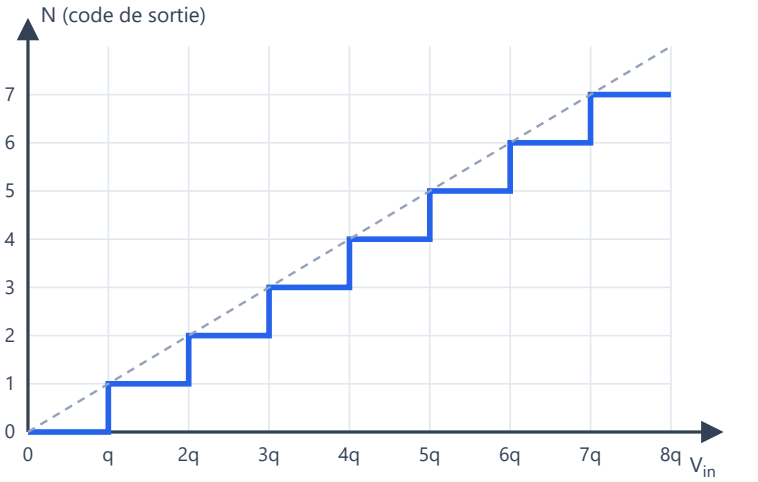Question 5 (3 pts)

On étudie un CAN de **3 bits** dont la caractéristique de transfert est donnée ci-dessous ; son quantum vaut $q = 0{,}5\ \text{V}$.



CAN 3 bits — caractéristique de transfert (tension d'entrée en multiples du quantum q)

a) Quel code N fournit-il pour $V_{in} = 1{,}3\ \text{V}$?

b) Quelle est l'erreur maximale commise entre la tension réelle et la tension représentée par le code ?

c) En déduire sa valeur pleine échelle.

Corrigé :

a) $\dfrac{1{,}3}{0{,}5} = 2{,}6 \rightarrow N = 2$. (1 pt)

b) L'erreur de quantification est au plus égale à un quantum : 0,5 V. (1 pt)

c) $\text{PE} = 2^3 \times q = 8 \times 0{,}5 = 4\ \text{V}$. (1 pt)

Partie 4 — Choisir un CAN

Question 6 (3 pts)

Un capteur de température fournit une tension de **0 V à 0 °C** jusqu'à **5 V à 100 °C** (relation linéaire). On veut distinguer des variations de **0,1 °C**. La pleine échelle du CAN vaut 5 V.

Quel nombre de bits minimal faut-il ? Justifier par un calcul.

Corrigé :

Sensibilité du capteur : $s = \dfrac{5}{100} = 50\ \text{mV}/^\circ\text{C}$.

Quantum maximal : $q \leq s \times 0{,}1 = 5\ \text{mV}$. (1 pt)

$\dfrac{5}{2^n} \leq 0{,}005 \rightarrow 2^n \geq 1\,000 \rightarrow n = 10$ bits ($2^{10} = 1\,024$). (2 pt)