
LYCÉE CÉSAR BAGGIO TERM STI2D SIN **TRAVAUX PRATIQUES**

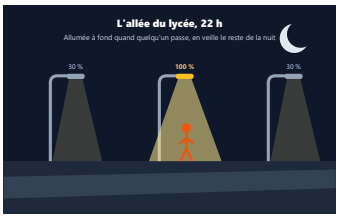Le lampadaire autonome — du capteur de lumière à la machine à états, sur ESP32



Allumé à fond quand quelqu'un passe, en veille le reste de la nuit : c'est vous qui l'écrivez.

Durée 3 h 00 min

Compétences CO5.8-SIN2 · CO7.3-SIN1 · CO6.5-SIN1 · CO7.2 · CO3.3

DOCUMENT ENSEIGNANT — CORRIGÉ ET BARÈME

NOTE ENSEIGNANT

Mise en œuvre (TSTI2D2, vendredi 6 novembre après-midi, 3 h, binômes) : premier TP de la séquence T2, juste après l'heure commune. Il commence par une **reprise du CAN** (partie A), utile pour l'interrogation du vendredi 13 novembre, puis programme le diagramme d'états vu en cours par D1 et D3. Les D2 n'ont pas eu cette séance : la partie C la reprend dans le DR2.

Évaluation : TP **non noté**, le barème sert d'auto-évaluation. Beaucoup d'élèves n'ont rien rendu à distance : l'objectif est de remettre tout le monde au travail sur poste.

Wokwi : MicroPython sur ESP32 (`wokwi.com/projects/new/micropython-esp32`), qui démarre en quelques secondes ; en C++ Arduino, la compilation gratuite fait la queue plus d'une minute. Sans compte, le travail n'est pas enregistré : les élèves copient leur programme dans un fichier texte à la fin de chaque partie. Déposer `diagram.json` et `lampadaire.py` (dossier `eleve/`) sur l'ENT ou dans le dossier partagé.

À tester une fois avant la séance : les valeurs attendues des corrigés (codes N selon l'éclairement) sont **calculées** d'après la documentation Wokwi du module « photoresistor sensor » (photorésistance en série avec $10\ \text{k}\Omega$, `rl10` = 50 kΩ, `gamma` = 0,7, alimentation 3,3 V) et un CAN idéal. Le CAN simulé peut donner quelques unités d'écart : seules comptent la méthode et la cohérence.

0. En-tête pédagogique


Rubrique	Contenu
Classe	Terminale STI2D — Spécialité 2I2D, enseignement spécifique SIN (TSTI2D2)
Durée	3 h, en binôme
Prérequis	T1 : quantum, code N, binaire et hexadécimal ; Python de base (variables, `if` , `while`) ; hystérésis (TP « cuve d'eau de pluie »)
Matériel	Un poste par binôme, Chrome, Wokwi (sans compte) ; fichiers `diagram.json` et `lampadaire.py`
Documents ressources	DR1 : documentation du capteur de lumière · DR2 : diagramme d'états du lampadaire · DR3 : mémo MicroPython

Code	Compétence	Questions
CO7.3-SIN1	Expérimenter des moyens matériels d'acquisition, de traitement, de stockage et de restitution de l'information pour aider à la conception d'une chaîne d'information.	Q1 à Q4, Q7
CO5.8-SIN2	Rechercher et écrire l'algorithme de fonctionnement puis programmer la réponse logicielle relative au traitement d'une problématique posée.	Q5, Q6, Q9
CO3.3	Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un produit ou d'un processus.	Q8
CO7.2	Mettre en œuvre un scénario de validation, interpréter les résultats et qualifier le produit.	Q10
CO6.5-SIN1	Interpréter les résultats d'une simulation et conclure sur la performance de la solution.	Q11

Connaissances associées : 2.4.2c Conversion analogique/numérique · 2.4.3a Encodage de l'information · 2.4.3b Algorithmique · 3.4.2b Diagramme d'états · 4.3.5b Codage dans un langage spécifique · 4.3.5c Mise au point · 3.4.3e Système temps-réel.

1. Mise en situation

L'ALLÉE DU LYCÉE, 22 H

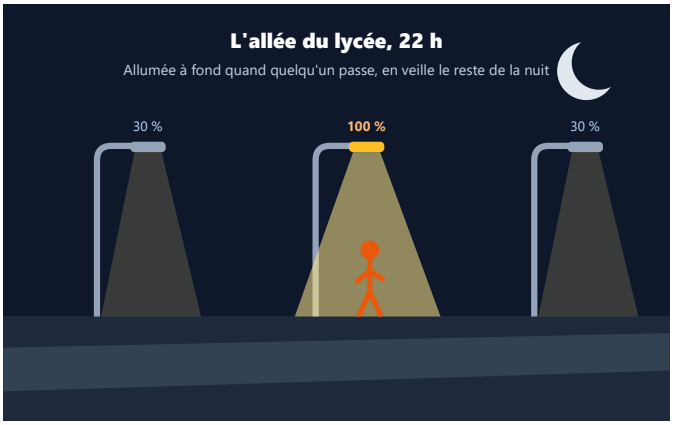

L'allée qui mène au lycée compte **12 lampadaires LED de 60 W**, allumés à fond de 17 h 30 à 7 h 30 en hiver, soit environ **10 kWh par nuit** pour une allée presque toujours vide. La commune veut un éclairage **autonome** : éteint le jour, en **veille à 30 %** la nuit, à **100 %** pendant 60 s dès qu'un piéton est détecté. Le bureau d'études vous confie le prototype du programme, sur un ESP32 simulé.

PROBLÉMATIQUE

Comment programmer un lampadaire qui décide seul de son niveau d'éclairage, sans clignoter et sans jamais rater un piéton ?

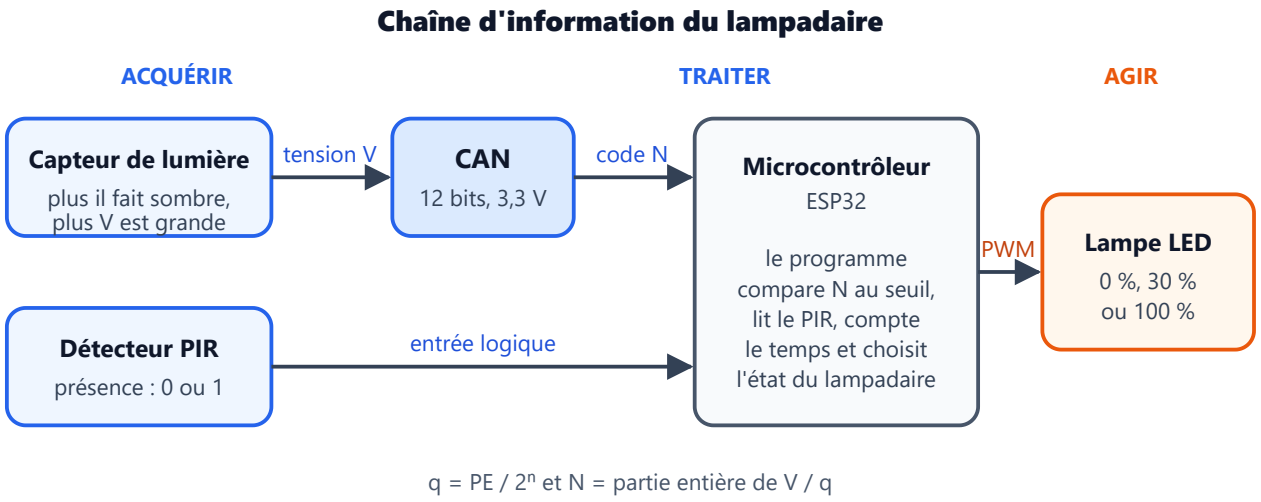


Figure 1 — Chaîne d'information du lampadaire

DR1 Le capteur de lumière (module à photorésistance)

- Photorésistance en série avec une résistance de $10\ \text{k}\Omega$, alimentée en $3{,}3\ \text{V}$; la sortie **AO** est reliée à l'entrée analogique 34 de l'ESP32.
- **Plus il fait sombre, plus la tension AO est grande.**
- Points de fonctionnement :

Éclairement	Situation	Tension AO
15 lux	crépuscule clair	2,61 V
10 lux	tombée de la nuit (seuil d'éclairage public retenu)	2,75 V
7 lux	nuit tombée	2,86 V

- Dans Wokwi, pendant la simulation, **cliquez sur le capteur** pour régler l'éclairement (en lux) avec un curseur.

DR2 Diagramme d'états du lampadaire (cahier des charges)

DR3 Mémo MicroPython (ESP32)

Instruction	Effet
`n = capteur.read()`	code du CAN, de 0 à 4095 (12 bits, 0 à 3,3 V)
`pir.value()`	1 si une présence est détectée, 0 sinon
`regler_lampe(30)`	lampe à 30 % (fonction fournie, PWM)
`t = time.ticks_ms()`	temps écoulé depuis le démarrage, en ms
`time.ticks_diff(t2, t1)`	durée entre deux instants, en ms
`etat = "VEILLE"`	une variable texte peut mémoriser l'état courant

Dans Wokwi, **cliquez sur le détecteur PIR** pendant la simulation, puis sur « Simulate Motion » : sa sortie passe à 1 pendant 5 s.

2. Travail demandé

Pour démarrer (10 min) : ouvrez `wokwi.com/projects/new/micropython-esp32`. Dans l'onglet `diagram.json`, collez tout le contenu du fichier fourni ; dans l'onglet `main.py`, collez `lampadaire.py`. Lancez la simulation (▶) : le moniteur série affiche `N = …` toutes les 0,2 s.

Partie A — Mesurer la lumière (reprise du CAN, 50 min)

Question 1

1 pt

Calculer le quantum q du CAN de l'ESP32, en mV.

CORRIGÉ

$$q = \frac{\text{PE}}{2^n} = \frac{3{,}3}{4\,096} \approx 0{,}806\ \text{mV}$$

Question 2

2 pts

Relever le code N affiché pour un éclairement de 1 000 lux, 100 lux, 10 lux et 1 lux (curseur du capteur). Dans quel sens N varie-t-il quand la nuit tombe ? Est-ce cohérent avec le DR1 ?

CORRIGÉ

Valeurs attendues (calculées, à quelques unités près sur le simulateur) :

Éclairement	1 000 lux	100 lux	10 lux	1 lux
N	≈ 680	≈ 2 045	≈ 3 413	≈ 3 938

N **augmente** quand la lumière baisse : c'est cohérent avec le DR1 (la tension AO augmente dans le noir, et N est proportionnel à la tension). (1 pt tableau, 1 pt sens et justification)

Question 3

2 pts

Compléter la ligne `v = 0` du programme pour calculer la tension v à partir du code n. Vérifier à 10 lux que la tension affichée correspond au DR1.

CORRIGÉ

```
v = n * PLEINE_ECHELLE / NB_CODES
```

À 10 lux : $3\,413 \times 0{,}000\,806 \approx 2{,}75$ V, conforme au DR1. (1 pt formule, 1 pt vérification) Accepter `n * 3.3 / 4096`, mais valoriser l'usage des constantes nommées.

Question 4

2 pts

Calculer le seuil N_{seuil} correspondant à la tombée de la nuit (DR1), l'écrire en hexadécimal, puis le renseigner dans le programme (`N_SEUIL`).

CORRIGÉ

$$N_{seuil} = \frac{2{,}75}{0{,}000\,805\,7} \approx 3\,413{,}3 \Rightarrow N_{seuil} = 3\,413$$

$3\,413 = 13 \times 256 + 5 \times 16 + 5 \rightarrow$ `0xD55`. Dans le programme : `N_SEUIL = 3413` (ou `N_SEUIL = 0xD55`). (1 pt calcul, 1 pt hexadécimal)

Partie B — Le jour et la nuit (35 min)

Question 5

2 pts

Programmer à la place du `TODO Q5` : la lampe est à 30 % s'il fait nuit, éteinte sinon. Tester en faisant varier l'éclairement autour de 10 lux.

CORRIGÉ

```
if n > N_SEUIL:
    regler_lampe(30)
else:
    regler_lampe(0)
```

(1 pt condition dans le bon sens : nuit si $N > N_{seuil}$; 1 pt test concluant)

Question 6

2 pts

Un soir nuageux, l'éclairement oscille entre 9 et 11 lux ; les phares d'une voiture ajoutent quelques lux. **Expliquer** ce que fait la lampe avec le programme de la Q5, puis **proposer** deux seuils (hystérésis) à partir du DR1 : passage en nuit à 7 lux, retour au jour à 15 lux. Donner `N_NUIT` et `N_JOUR`.

CORRIGÉ

Avec un seul seuil, la lampe **clignote** (s'allume et s'éteint à chaque petite variation autour de 10 lux) : c'est gênant et cela use le matériel. (1 pt)

Hystérésis : on passe en nuit seulement quand il fait nettement sombre, on revient au jour quand il fait nettement clair. (1 pt)

- $N_{nuit} = 2{,}86 / 0{,}000\,805\,7 \approx 3\,549$ (7 lux)
- $N_{jour} = 2{,}61 / 0{,}000\,805\,7 \approx 3\,239$ (15 lux)

Entre les deux, le lampadaire **garde son état**.

Partie C — Détecter les piétons, compter le temps (60 min)

Question 7

1 pt

Observer : lancer « Simulate Motion » sur le PIR et relever, avec le moniteur série, combien de temps `presence` reste à 1.

CORRIGÉ

`presence` passe à 1 pendant **5 s environ** (durée par défaut du PIR de Wokwi), puis revient à 0. Une nouvelle détection pendant ces 5 s prolonge la sortie à 1. (1 pt)

Question 8

1 pt

Un camarade propose, quand un piéton est détecté : `regler_lampe(100)` puis `time.sleep(60)`. **Expliquer** pourquoi cette solution ne respecte pas le DR2.

CORRIGÉ

`time.sleep(60)` est **bloquant** : pendant 60 s, le programme ne lit plus ni le capteur de lumière ni le PIR. Un deuxième piéton ne **relance pas** la temporisation (transition « présence / relancer les 60 s ») et le lever du jour n'est pas vu. Il faut une temporisation **non bloquante** : on mémorise l'instant de la détection avec `time.ticks_ms()` et on compare à chaque tour de boucle. (1 pt)

Question 9

4 pts

Programmer le diagramme d'états du DR2, avec l'hystérésis de la Q6 et une temporisation non bloquante : une variable `etat` (`"JOUR"`, `"VEILLE"` ou `"PRESENCE"`), une variable `debut_presence`, puis, à chaque tour de boucle, les transitions et le réglage de la lampe. Afficher `etat` dans le `print`.

CORRIGÉ

```
N_NUIT = 3549          # 7 lux : passage en nuit
N_JOUR = 3239          # 15 lux : retour au jour

etat = "JOUR"
debut_presence = 0

while True:
    n = capteur.read()
    v = n * PLEINE_ECHELLE / NB_CODES
    presence = pir.value()
    maintenant = time.ticks_ms()

    # Transitions du diagramme d'etats
    if etat == "JOUR":
        if n > N_NUIT:
            etat = "VEILLE"
    elif etat == "VEILLE":
        if n < N_JOUR:
            etat = "JOUR"
        elif presence == 1:
            etat = "PRESENCE"
            debut_presence = maintenant
    elif etat == "PRESENCE":
        if presence == 1:
            debut_presence = maintenant      # relance la temporisation
        elif time.ticks_diff(maintenant, debut_presence) > DUREE_PRESENCE:
            etat = "VEILLE"

    # Sortie associee a chaque etat
    if etat == "JOUR":
        regler_lampe(0)
    elif etat == "VEILLE":
        regler_lampe(30)
    else:
        regler_lampe(100)

    print("N =", n, "  V =", round(v, 3), "V   presence =", presence, "  etat =", etat)
    time.sleep(0.2)
```

Grille : trois états et état initial (1 pt) ; transitions jour / nuit avec hystérésis (1 pt) ; présence et relance (1 pt) ; temporisation non bloquante avec `ticks_ms` / `ticks_diff` (1 pt).

Remarque : la temporisation part de la **dernière** détection ; comme la sortie du PIR reste à 1 pendant 5 s, la lampe reste à 100 % environ 5 s + 10 s après le dernier mouvement. Accepter toute solution qui respecte le DR2.

Partie D — Valider et conclure (25 min)

Question 10

2 pts

Rédiger puis réaliser un protocole de test qui vérifie **chaque transition** du DR2 : pour chaque essai, l'action réalisée dans Wokwi, l'état attendu et l'état observé.

CORRIGÉ

Essai	Action dans Wokwi	État attendu	Observé
1	démarrage à 500 lux	JOUR, lampe éteinte	✓
2	descendre à 5 lux	VEILLE, lampe à 30 %	✓
3	« Simulate Motion »	PRESENCE, lampe à 100 %	✓
4	nouvelle détection avant la fin des 10 s	reste en PRESENCE	✓
5	attendre sans mouvement	retour en VEILLE après la temporisation	✓
6	monter à 12 lux	reste en VEILLE (hystérésis)	✓
7	monter à 20 lux	JOUR, lampe éteinte	✓

(1 pt protocole couvrant toutes les transitions, 1 pt résultats relevés honnêtement, y compris un écart éventuel)

Question 11

1 pt

Sur une nuit d'hiver de 14 h, on compte 1 h cumulée de présence. **Calculer** l'énergie consommée par les 12 lampadaires toujours à fond, puis avec le programme, et **conclure** sur la problématique.

CORRIGÉ

- Toujours à fond : $12 \times 60\ \text{W} \times 14\ \text{h} = 10\,080\ \text{Wh} \approx 10{,}1\ \text{kWh}$.
- Autonome : $12 \times (60 \times 1 + 18 \times 13) = 12 \times 294 = 3\,528\ \text{Wh} \approx 3{,}5\ \text{kWh}$.

Soit environ **65 % d'économie**, sans jamais laisser un piéton dans le noir (100 % dès la détection) et sans clignotement grâce à l'hystérésis. (1 pt)

3. Bilan

À RETENIR

- Le code fourni par un CAN se convertit en tension par $V \approx N \times q$; un seuil se calcule en **code** pour être comparé directement à la valeur lue.
- Un seuil unique fait **clignoter** la commande autour du seuil ; deux seuils (une **hystérésis**) suppriment ce défaut.
- Un diagramme d'états se programme avec une variable qui mémorise l'**état** courant et des tests qui codent les **transitions**.
- Une temporisation **non bloquante** mémorise un instant (`ticks_ms`) et compare à chaque tour : le programme continue de lire ses capteurs.
- Un protocole de test vérifie **chaque transition** du cahier des charges.

4. Barème

Partie	Questions	Points
A — Mesurer la lumière (CAN)	Q1 à Q4	7
B — Jour, nuit, hystérésis	Q5, Q6	4
C — Présence et temporisation	Q7 à Q9	6
D — Validation et bilan énergétique	Q10, Q11	3
Total		**20**